

## استاد: دکتر نیری تاریخ تحویل: ۱۴۰۲/۰۳/۱۶

## ابزار دقيق

پروژه امتیازی







## ساخت ترازو: (a=0.15, x=2.4)

Full scale، پارامتری برای تعیین بازهی اندازه گیری ما میباشد که در این ازمایش ۱۰۰٪ میباشد.

حساسیت به معنای تغییرات خروجی به ازای یک واحد تغییرات ورودی میباشد.(شیب نمودار خروجی بر حسب ورودی). که در این ازمایش همان step بوده و برابر ۱ میباشد.

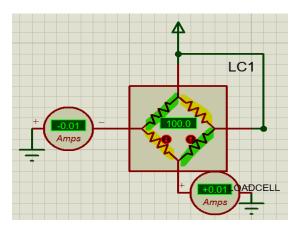با استفاده از منبع تغذیهای که ولتاژ ان را میدانیم(5۷)، و امپرمتر میتوانیم مقاومت هر ساق را بدست اوریم:



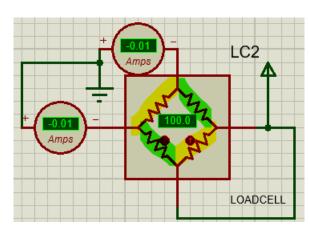

از ساقهای زرد جریانی نمیگذرد چراکه ولتاژ دو سرشان یکیست و از ساقهای سبز جریان ۰۰۰ امپر میگذرد که میتوان اندازهی مقاومتهای سبز را از تقسیم منبع تغذیه بر مقدار جریان بدست اورد. که تمامی مقاومتها ۵۰۰ اهم میباشند.

W(g)	Vout(v)
10	0.048
20	0.096
30	0.144
90	0.432
100	0.48
200	0.96
300	1.44
400	1.92
500	2.4